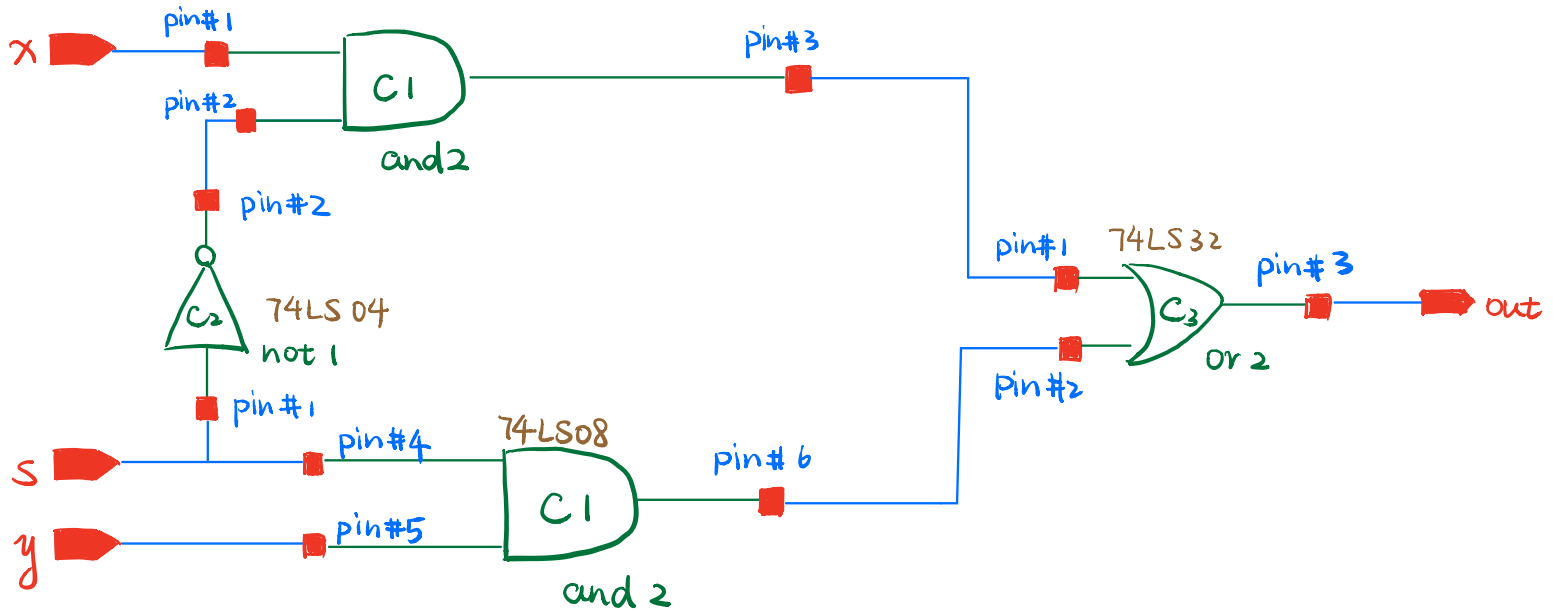


5.1

$$f = xs' + ys$$

74LS08



CHIPS USED :

C1 - 74LS08

C2 - 74LS04

C3 - 74LS32

CONNECTED TO ALL CHIPS :

PIN#7 - Gnd


PIN#14 - Vcc

5.2

x	y	s	out
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

6.1

$$f = (a+b)' + cb'$$

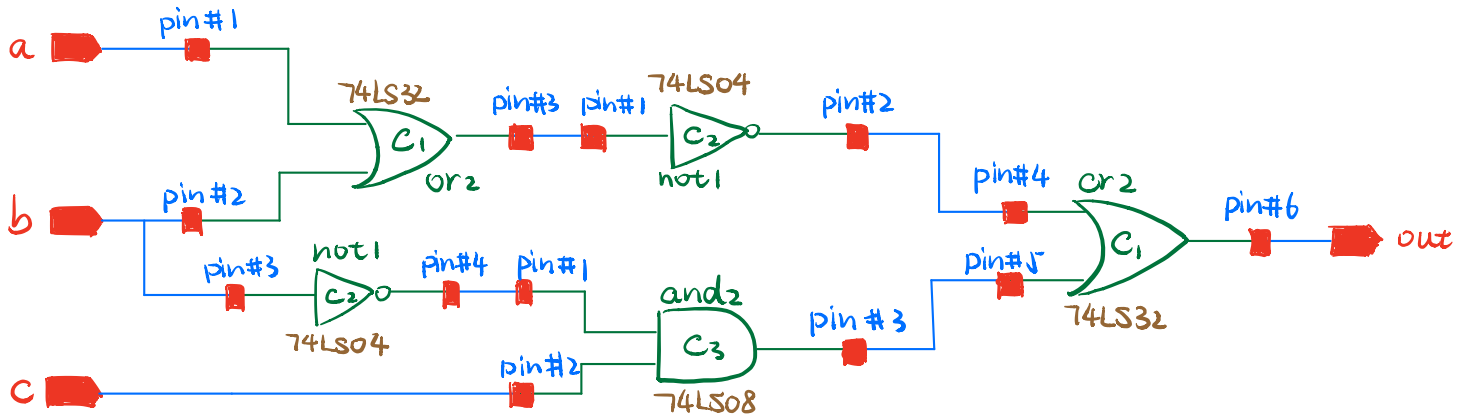

CHIPS USED :

C₁ - 74LS32C₂ - 74LS04C₃ - 74LS08

CONNECTED TO ALL CHIPS :

PIN #7 - Gnd

PIN #14 - V_{cc}

6.2

a	b	c	out
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

6.4 There is a cheaper design using fewer gates (1 or gate fewer)

$$f = (a+b)' + cb'$$

$$\Leftrightarrow f = a'b' + cb'$$

$$\Leftrightarrow f = b'(a' + c)$$

